



01076114



องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture

The Processor



Digital Design Basics

  - ในระบบดิจิทัลจะมีระดับ voltage เพียง 2 ระดับ คือ High กับ Low (1 หรือ 0) ดังนั้นในคอมพิวเตอร์จึงประมวลผลโดยใช้เลขฐาน 2
- ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ คือ ทรานซิสเตอร์ ซึ่งจะทำงานเหมือนกับ สวิตช์ปิดเปิด
- คำถาม : รูปข้างล่างนี้ ทำงานเหมือนเกตชนิดใด





Logic Blocks

- การออกแบบ Hardware ก็คล้ายกับการเขียนโปรแกรม โดยจะมีการแบ่งเป็นส่วนๆ เรียกว่า Logic Blocks โดยแต่ละบล็อกก็จะมี Input เพื่อสร้าง Output ตามต้องการ โดยบล็อกอาจจะซับซ้อน หรือ อาจจะเป็นบล็อกง่ายๆ ที่มีทรานซิสเตอร์เพียงไม่กี่ตัว
- คำถาม : Logic Blocks ที่เป็น Combination ต่างจาก Sequential อย่างไร
- คำตอบ : Logic Blocks ที่เป็น Combination นั้น Output จะเป็น function ของ Input โดยตรง แต่ Logic Blocks ที่เป็น Sequential เนื่องจากใน Logic Blocks จะมี memory (state) อยู่ด้วย จึงส่งผลกระทบต่อ Output
- Logic Blocks พื้นฐานจะเรียกว่า Gate ได้แก่ AND, OR, NOT, ฯลฯ
- สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ Combination Circuit



Truth Table

- ตาราง Truth Table ทำหน้าที่กำหนด Output ของ Logic Blocks สำหรับ Input แต่ละแบบ
- จงเขียน Truth Table โดยกำหนดให้มี 3 อินพุต คือ A, B, C โดยมี Output คือ E โดยกำหนดให้ Output เป็น True เมื่อมีเพียง 2 Input เป็น true

A	B	C	E



Truth Table

- ตาราง Truth Table ทำหน้าที่กำหนด Output ของ Logic Blocks สำหรับ Input แต่ละแบบ
- จงเขียน Truth Table โดยกำหนดให้มี 3 อินพุต คือ A, B, C โดยมี Output คือ E โดยกำหนดให้ Output เป็น True เมื่อมีเพียง 2 Input เป็น true

A	B	C	E
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



Boolean Algebra

- เป็นคณิตศาสตร์ ที่กำหนดให้มีข้อมูลเพียง 2 ประเภท คือ True และ False และ Operator เพียง 3 ตัว ได้แก่
 - OR : symbol $+$, $X = A + B \rightarrow$ X is true if at least one of A or B is true
 - AND : symbol $.$, $X = A . B \rightarrow$ X is true if both A and B are true
 - NOT : symbol $\bar{}$, $X = \bar{A} \rightarrow$ X is the inverted value of A



Boolean Algebra Rules

- Identity law : $A + 0 = A$; $A \cdot 1 = A$
- Zero and One laws : $A + 1 = 1$; $A \cdot 0 = 0$
- Inverse laws : $A \cdot \overline{A} = 0$; $A + \overline{A} = 1$
- Commutative laws : $A + B = B + A$; $A \cdot B = B \cdot A$
- Associative laws : $A + (B + C) = (A + B) + C$
 $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
- Distributive laws : $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$
 $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
- DeMorgan's Laws : $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
 $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$



Boolean Equation

- จากสไลด์ที่ 5 Output E เป็น True เมื่อมีเพียง 2 ใน 3 Input (A, B, C) เป็น true
- สามารถจะเขียนสมการได้หลายแบบ เช่น
- หากกำหนดว่า เฉพาะ 2 ใน 3 จะต้องเป็น true จะเป็น 3 ไม่ได้ สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$E = ((A \cdot B) + (B \cdot C) + (A \cdot C)) \cdot \overline{(A \cdot B \cdot C)}$$

- หรือหากระบุ 3 Case ที่ทำให้เงื่อนไขเป็นจริง ก็จะเขียนได้ดังนี้

$$E = (A \cdot B \cdot \overline{C}) + (A \cdot C \cdot \overline{B}) + (C \cdot B \cdot \overline{A})$$

- สมการทั้ง 2 Equivalent กันหรือไม่?



Boolean Equation

- $E = ((A \cdot B) + (B \cdot C) + (A \cdot C)) \cdot \overline{(A \cdot B \cdot C)}$
- $E = ((A \cdot B) + (B \cdot C) + (A \cdot C)) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$
- $E = ((A \cdot B) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})) + ((B \cdot C) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})) + ((A \cdot C) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}))$
- พิจารณาเฉพาะเทอมแรก $= A \cdot B \cdot \overline{A} + A \cdot B \cdot \overline{B} + A \cdot B \cdot \overline{C}$
- จาก Inverse Law $A \cdot \overline{A} = 0$ ดังนั้นจะเหลือแค่ $A \cdot B \cdot C$
- เมื่อทำแบบเดียวกันทั้ง 3 เทอม จะได้
- $E = (A \cdot B \cdot \overline{C}) + (A \cdot C \cdot \overline{B}) + (C \cdot B \cdot \overline{A})$

Pictorial Representation




AND



OR



NOT

 

Source: H&P textbook

What logic function is this?



Source: H&P textbook



Sum of Products

- เป็นวิธีการที่จะสร้าง Logic Blocks ใดๆ โดยใช้ Operator AND OR หรือ NOT
 - เริ่มจากสร้าง Truth Table
 - ในแต่ละ Output ที่เป็น True ให้แทนค่า Input ที่ทำให้เกิด True เป็น Products
 - จากนั้นก็ Sum Products ทั้งหมด ก็จะได้สมการของ Logic Blocks

A	B	C	E
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$(A \cdot B \cdot C) + (A \cdot C \cdot B) + (C \cdot B \cdot A)$$

- สามารถใช้ “product of sums” ก็ได้
- ทุกสมการ Boolean สามารถจะสร้างเป็น product of sums หรือ sum of products ก็ได้

PLA



- วงจรใดๆ สามารถทำเป็น array of AND และ array of OR



 


FIGURE C.3.4 The PLA for implementing the logic function described in the example.

 

NAND and NOR

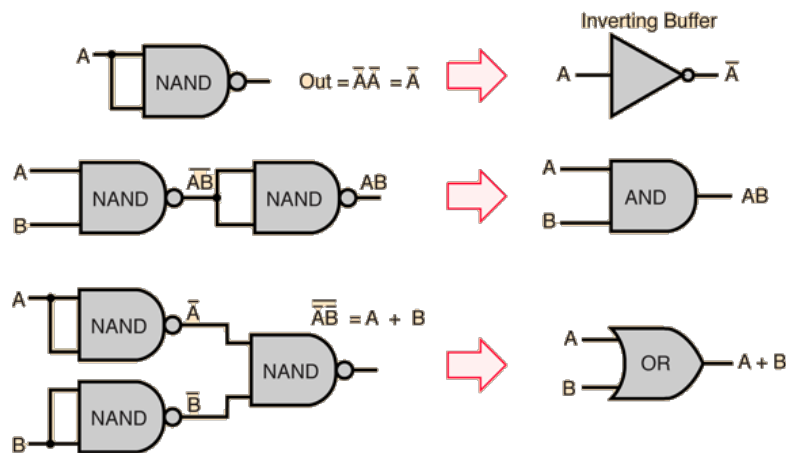
- NAND คือ Not ของ AND : $A \text{ nand } B = \overline{A \cdot B}$
- NOR คือ Not ของ OR : $A \text{ nor } B = \overline{A + B}$
- ในการสร้าง Logic Function เกท NAND และ Nor มีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถจะสร้างฟังก์ชันได้หลากหลายโดยใช้เกทเพียง 2 ตัวนี้ บางครั้งเรียกว่า *universal gates*



Common Logic Blocks - Decoder



 - เป็นวงจรที่มีใช้งานบ่อย ทำหน้าที่รับ N Input และสร้าง 2^N Output (เช่น memory)





I_0	I_1	I_2	O_0	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6	O_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Common Logic Blocks - Multiplexer



  - Multiplexer หรือ Selector ทำหน้าที่เลือก 1 ใน Input ให้ออกที่ Output
- Selector N Bit จะเลือกได้ 2^N Input หรือ $S = \log_2 N$



Source: H&P textbook



Common Logic Blocks - Adder

	1	0	0	1
	0	1	0	1
Sum	1	1	1	0
Carry	0	0	0	1

Truth Table for the above operations:


A	B	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Equations:

$$\begin{aligned} \text{Sum} = & \text{Cin} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B} + \\ & B \cdot \bar{\text{Cin}} \cdot \bar{A} + \\ & A \cdot \bar{\text{Cin}} \cdot \bar{B} + \\ & A \cdot B \cdot \text{Cin} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cout} = & A \cdot B \cdot \text{Cin} + \\ & A \cdot B \cdot \bar{\text{Cin}} + \\ & A \cdot \text{Cin} \cdot \bar{B} + \\ & B \cdot \text{Cin} \cdot \bar{A} \\ = & A \cdot B + \\ & A \cdot \text{Cin} + \\ & B \cdot \text{Cin} \end{aligned}$$

Carry Out Logic

 

Equations:

$$\begin{aligned} \text{Sum} = & \text{Cin} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B} + \\ & B \cdot \bar{\text{Cin}} \cdot \bar{A} + \\ & A \cdot \bar{\text{Cin}} \cdot \bar{B} + \\ & A \cdot B \cdot \text{Cin} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Cout} = & A \cdot B \cdot \text{Cin} + \\ & A \cdot B \cdot \bar{\text{Cin}} + \\ & A \cdot \text{Cin} \cdot \bar{B} + \\ & B \cdot \text{Cin} \cdot \bar{A} \\ = & A \cdot B + \\ & A \cdot \text{Cin} + \\ & B \cdot \text{Cin} \end{aligned}$$

Source: H&P textbook



1-Bit ALU with Add, Or, And

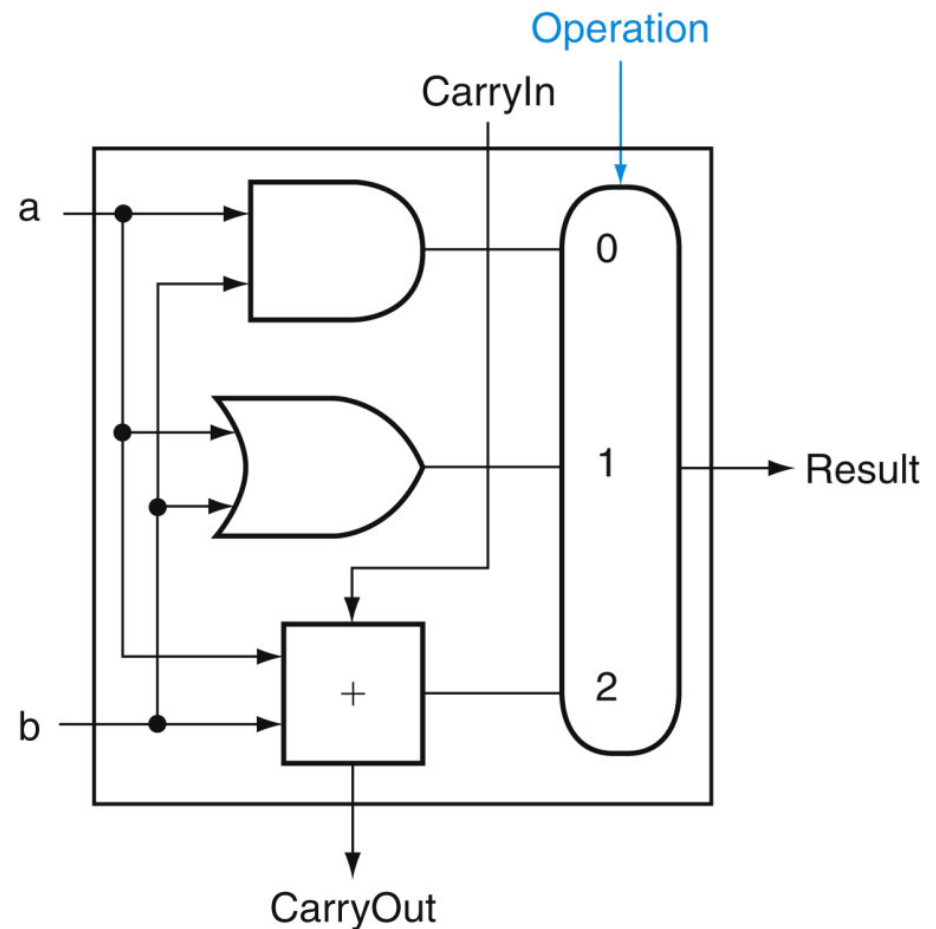- เราสามารถสร้าง ALU ขนาด 1 บิตโดยนำโมดูล Adder พร้อมกับเกต AND และ OR มารวมกัน
- โดยมี Multiplexer เป็นตัวเลือกการกระทำผ่านสัญญาณ Operation




Source: H&P textbook



32-bit Ripple Carry Adder

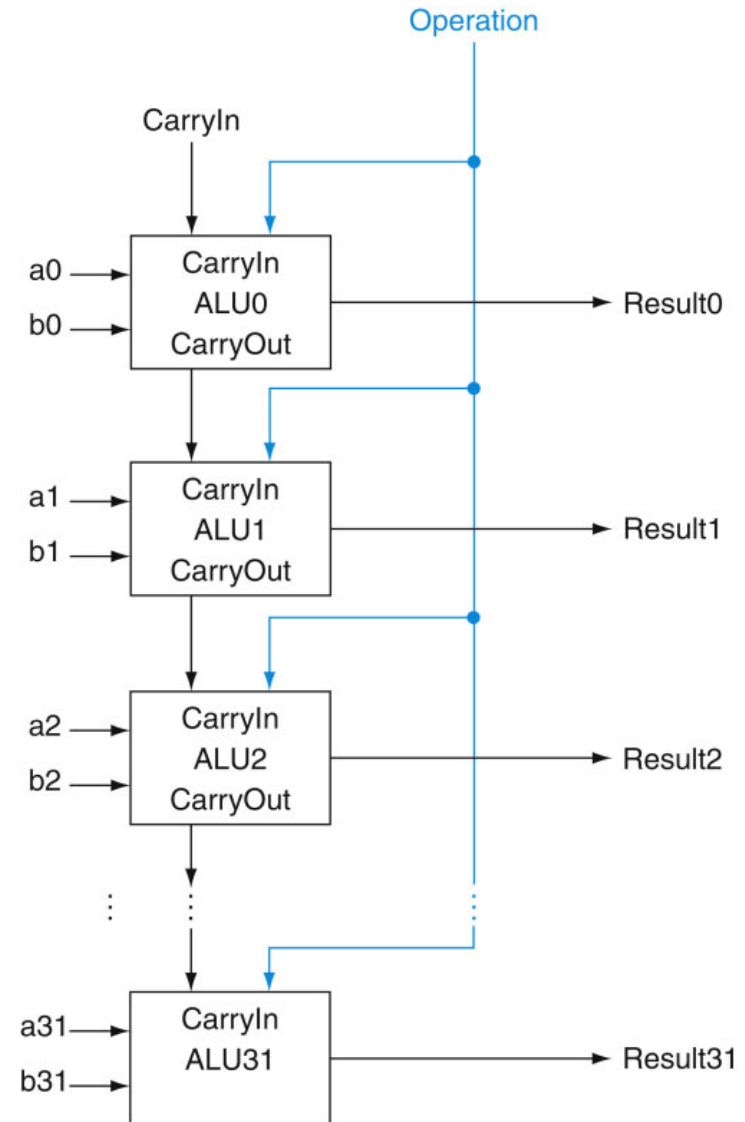
- เมื่อนำ 1-bit ALU มาเชื่อมต่ออนุกรมกันไปเรื่อยๆ โดยนำ Carry Out ของบิตก่อนหน้ามาเข้า Carry In ของบิตต่อไป เราก็สามารถจะสร้าง 32-bit Adder ได้ (ตามรูป)
- การเชื่อมต่อตามรูป ทำให้การบวกไม่สามารถบวกพร้อมกันทุกบิต เนื่องจากบิตถัดไปจะต้องรอ Carry จากบิตก่อนหน้า





Incorporating Subtraction

 - เนื่องจาก $A - B = A + (-B)$
- $-B = (\text{Not } B) + 1$
- บล็อกของการลบ สร้างได้โดย Invert B จากนั้นก็ป้อน 1 เข้าที่ Carry In ก็จะเป็น +1
- และใช้สัญญาณ Binvert ทำหน้าที่เลือก MUX ว่าสัญญาณ b จะให้ invert หรือไม่




Source: H&P textbook



Incorporating NOR and NAND

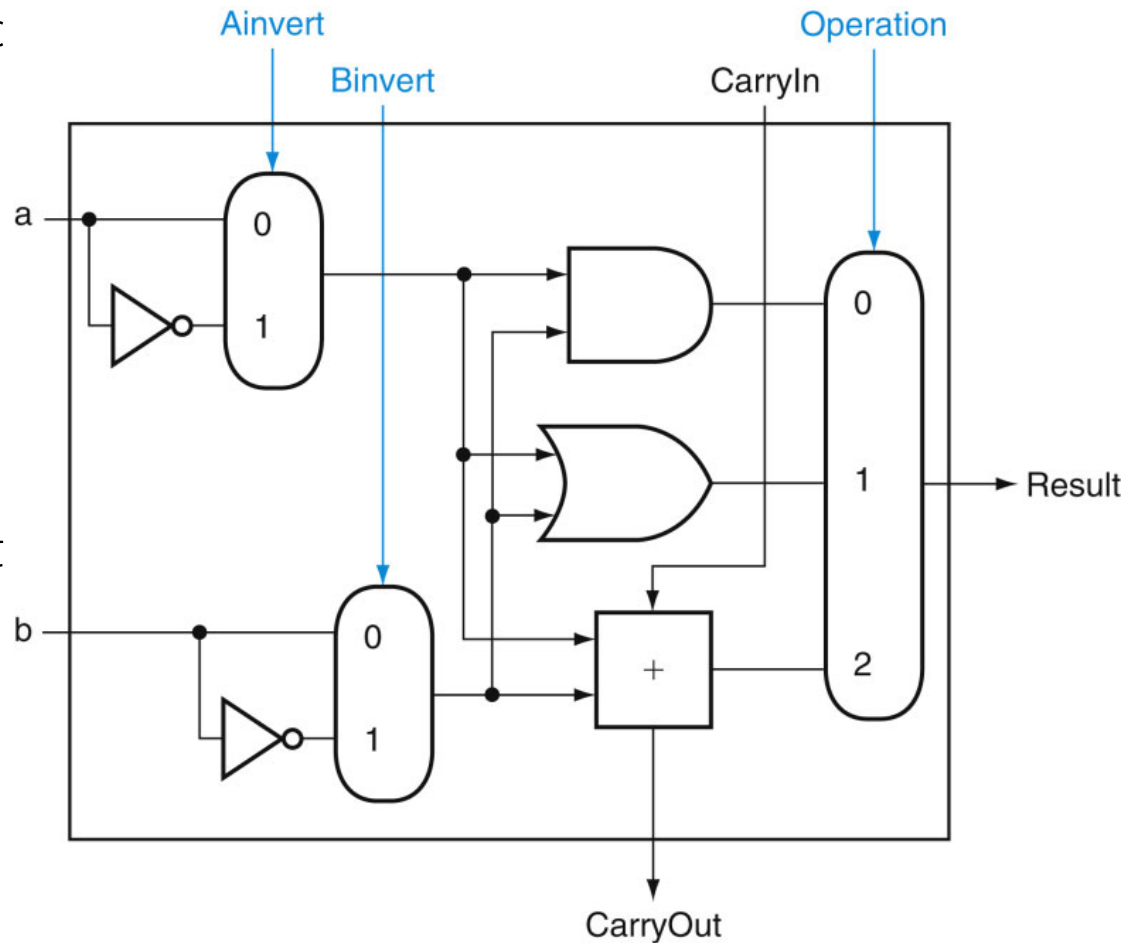- เพื่อให้ทำงานได้ทั้ง Arithmetic และ Logical จึงต้องเพิ่ม NOR กับ NAND เข้าไปด้วย
- และเพิ่มสัญญาณ Ainvert เข้าไปอีกเส้นหนึ่ง
- $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$ ดังนั้นหากทำ Operation NAND ต้อง invert ทั้ง A และ B แล้วใช้ OR
- $\overline{A+B} = \overline{A} . \overline{B}$ ดังนั้นหากทำ Operation NOR ต้อง invert ทั้ง A และ B แล้วใช้ AND




Source: H&P textbook



Incorporate SLT

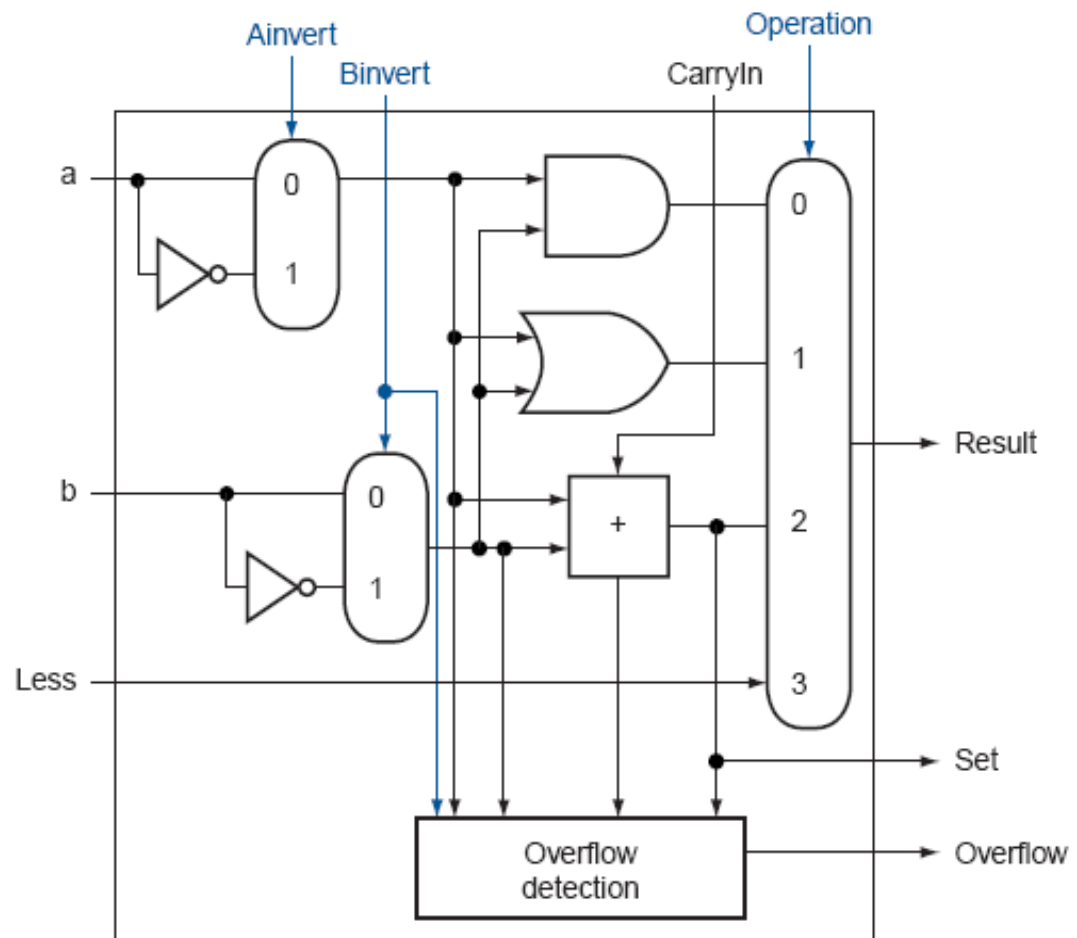
- ในโปรเซสเซอร์ MIPS จะมีคำสั่ง SLT (set if less than) เช่น SLT r1,r2,r3 คือ ถ้า r1 น้อยกว่า r3 ทำให้ r1 เป็น 1
- คล้ายกับคำสั่ง CMP ใน ARM
- เช่น CMP r1,r2 ก็คือการใช้ r1-r2 ถ้า $r1 > r2$ ผลลัพธ์จะเป็นบวก แต่ถ้า $r1 < r2$ จะได้เป็นลบ
- จึงสามารถใช้การลบแต่ไม่เอาผลลัพธ์ ดูแค่ status อย่างเดียว
- ถ้าเป็นลบ บิตสูงสุดจะเป็น 1



Incorporate SLT



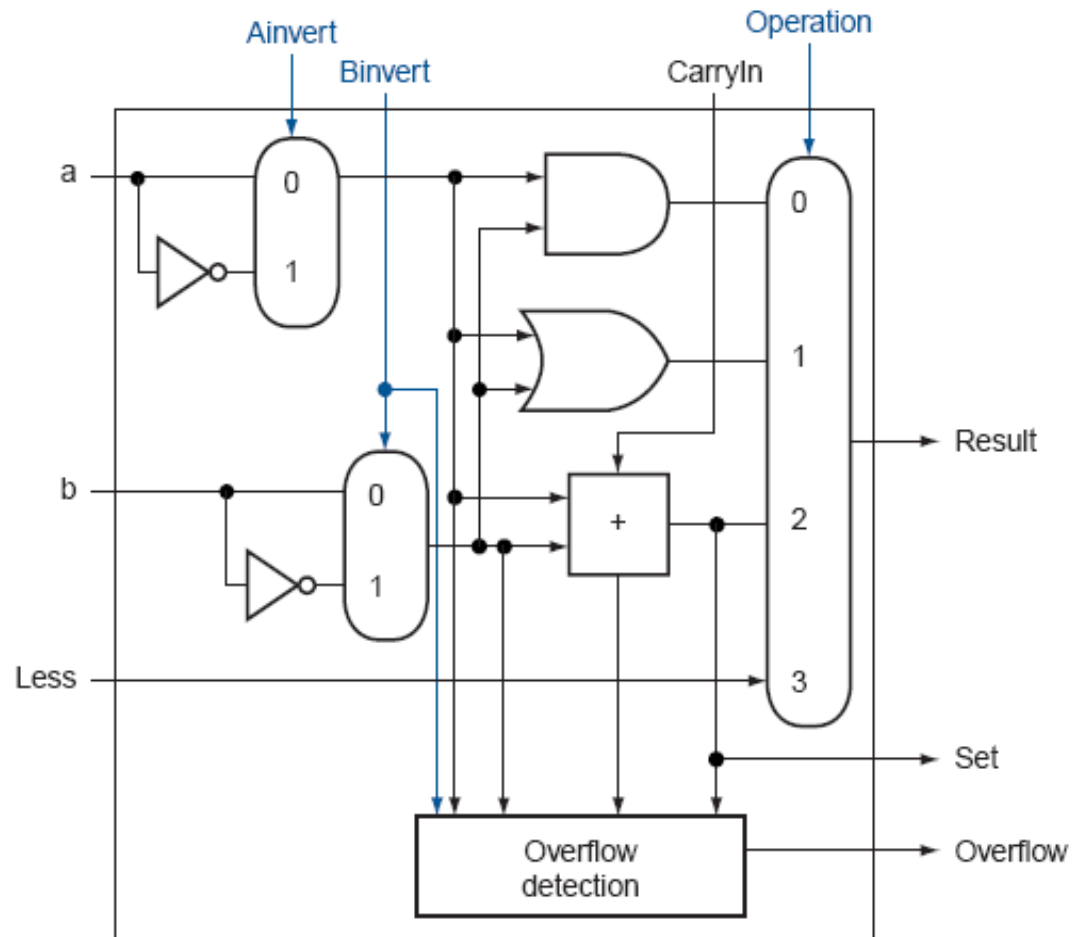
- สัญญาณ Less จะป้อนให้กับบิตที่ 1-31 เพราะผลลัพธ์ของ SLT จะเกิดขึ้นที่บิต 0 เท่านั้น โดย Operation จะต้อง = 3
- ในบล็อกที่ 31 ของ ALU จะมีหน่วยพิเศษเพิ่มขึ้นมา คือ Overflow Detection ทำหน้าที่ตรวจสอบ overflow และ set (sign) เพื่อนำไปป้อนให้กับ Less ใน ALU บล็อกที่ 0



Incorporate BEQ



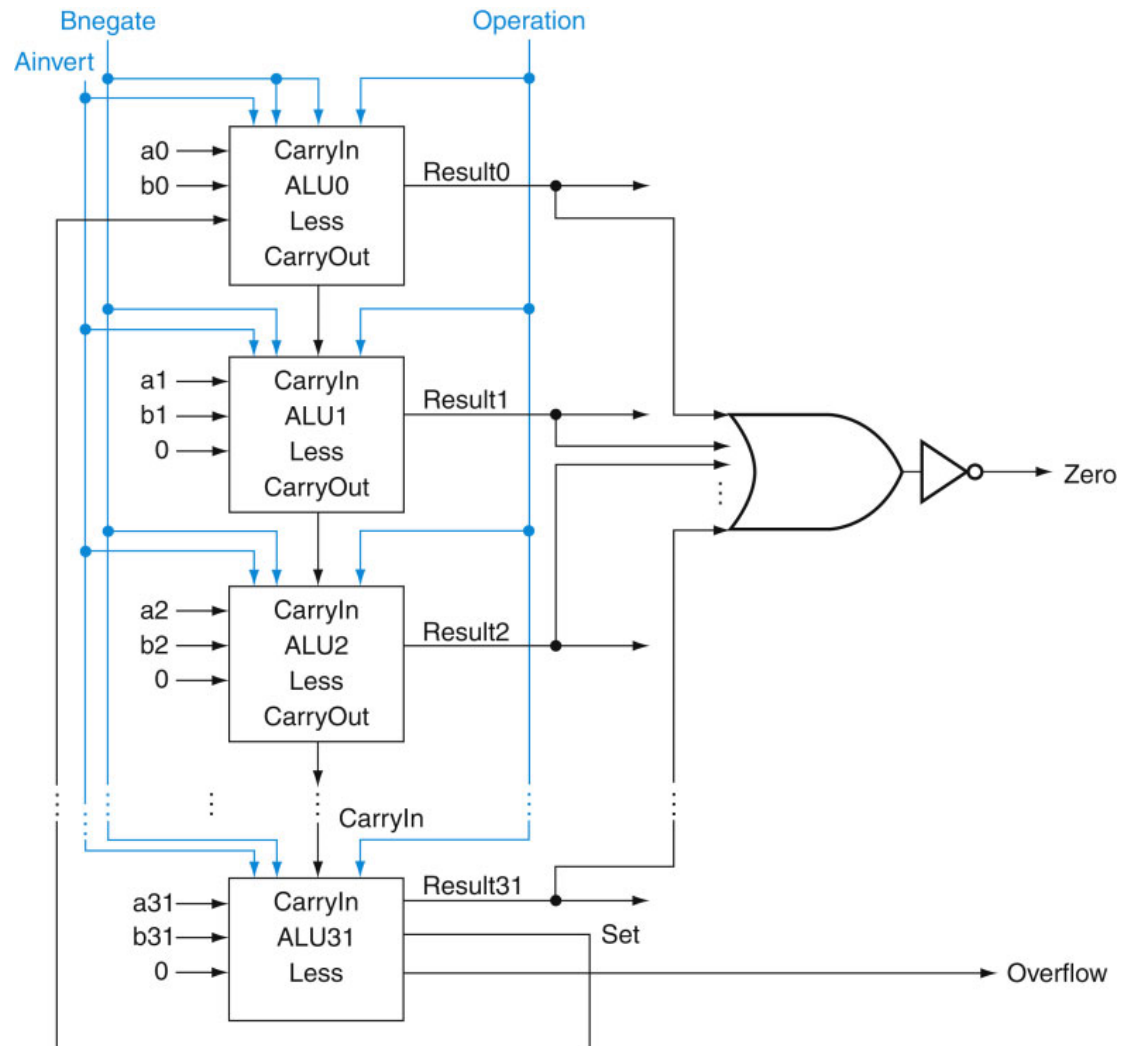- สำหรับหลายๆ คำสั่งที่ทำงานเมื่อผลลัพธ์เป็น 0 เช่น คำสั่ง BEQ (Branch if Equal)
- การตรวจสอบ Zero จะใช้การลบเช่นกัน โดยจะใช้ข้อมูลจาก result ของทุกบิต มาผ่าน NOR gate (ต้องการเป็น 1)






-
- The diagram illustrates a multi-ported ALU architecture with 32 ALUs (ALU0 to ALU31). Each ALU has inputs for CarryIn, a0, b0, and a Less control signal. The ALU outputs are Result0, Result1, Result2, ..., Result31. The ALU0 also has a CarryOut output. The ALU31 has a Set output. The ALU0, ALU1, ALU2, and ALU31 are connected to a Zero flag via an AND gate and an inverter. The ALU31 is also connected to an Overflow flag via an OR gate. The ALU0, ALU1, ALU2, and ALU31 are connected to a Bnegate flag via an AND gate. The ALU0, ALU1, ALU2, and ALU31 are connected to an Operation flag via an AND gate. The ALU0, ALU1, ALU2, and ALU31 are connected to an Ainvert flag via an AND gate.



Control Lines

- หากจะมอง ALU เป็น Logic Blocks ก็เขียนได้ตามรูป
- โดย Blocks จะควบคุมผ่าน 3 สัญญาณ คือ ALU Operation, Ainvert และ Bnegate ซึ่งสามารถเขียน Truth Table ได้ดังนี้

	Ai	Bn	Op
AND	0	0	00
OR	0	0	01
ADD	0	0	10
SUB	0	1	10
SLT	0	1	11
NOR	1	1	00
NAND	1	1	01

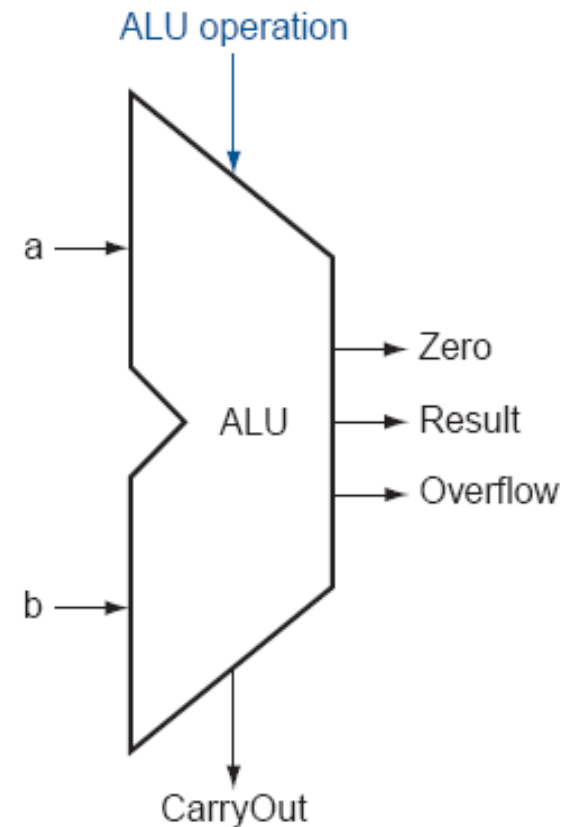



Speed of Ripple Carry

- ที่ผ่านมาในวงจร Adder จะเป็นแบบบวกตามลำดับลงมา ทีละ 1 bitbox (ในขณะที่ AND, OR ทำงานได้พร้อมกันทุกบิต) ในแต่ละ bitbox มีประมาณ 5 gate delay (สมมติว่า 100 ps) ถ้า 32 บิตก็จะใช้เวลา 3,200 ps
- ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า Logic Equation ใดๆ สามารถเขียนเป็น Sum of Products ได้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างวงจรบวก 32 บิตที่มี delay เพียง 2 gate
- แต่สำหรับ Input ขนาด 32+32 บิต โดยมี Output 32 บิต เมื่อสร้างเป็นสมการ ก็จะทำให้มี gate จำนวนมาก และแต่ละ gate ก็มี Input จำนวนมาก วงจรก็จะมีขนาดใหญ่มาก ไม่คุ้มค่าที่จะสร้าง (Truth Table มีกี่ row?)
- จึงจำเป็นต้องหาวิธีการที่ gate ไม่มาก Input ไม่มาก และไม่ซ้ำเกินไป

Computing Carry In (Carry Look-ahead)



- เมื่อพิจารณา Carry Out (s.16)

Carry to ALO0

Input ALU0

- $\text{CarryIn1} = b0.\text{CarryIn0} + a0.\text{CarryIn0} + a0.b0$

- $\text{CarryIn2} = b1.\text{CarryIn1} + a1.\text{CarryIn1} + a1.b1$
 $= b1.b0.c0 + b1.a0.c0 + b1.a0.b0 +$
 $a1.b0.c0 + a1.a0.c0 + a1.a0.b0 + a1.b1$

...

- $\text{CarryIn32} = \text{ยาวมาก}$

- ตามที่กล่าวไปแล้ว วิธีการนี้แม้จะเร็วแต่ก็ใช้ gate จำนวนมาก และไม่มีประสิทธิภาพ



Generate and Propagate

- สามารถเขียนสมการในรูปทั่วไปได้
 - $C_{i+1} = a_i.b_i + a_i.C_i + b_i.C_i$
 $= (a_i.b_i) + (a_i + b_i).C_i$
- จะเห็นว่าคู่ของบิต จะสร้าง (generate) Carry เมื่อมีค่าเป็น 1 ทั้งคู่ หรือ อาจจะถ่ายทอดจากบิตก่อนหน้า (propagate) ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็น 1
- กำหนดให้
 - Generate signal = $a_i.b_i$
 - Propagate signal = $a_i + b_i$
- ดังนั้น $C_{i+1} = G_i + P_i . C_i$



Generate and Propagate

$$c1 = g0 + p0.c0$$

$$c2 = g1 + p1.c1$$

$$= g1 + p1.g0 + p1.p0.c0$$

$$c3 = g2 + p2.g1 + p2.p1.g0 + p2.p1.p0.c0$$


$$c4 = g3 + p3.g2 + p3.p2.g1 + p3.p2.p1.g0 + p3.p2.p1.p0.c0$$

- Carry อาจจะเกิดจากการสร้าง หรือ
- สร้างจากขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วถ่ายทอดมา หรือ
- สร้างจาก 2 ขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วถ่ายทอดมา หรือ
- สร้างจาก N ขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วถ่ายทอดมา

Generate and Propagate



 
- สามารถวาดเป็นรูปได้ดังนี้
 - c_1 เกิดจาก c_0 ถ่ายทอดมา หรือสร้างจาก g_0 โดยตรง
 - c_2 เกิดจาก c_0 หรือ g_0 แล้วถ่ายทอดมา หรือสร้างจาก g_1 โดยตรง
- จะเห็นว่า
 - ถ้าเกิดจาก g ก็คือ a กับ b ที่ bit นั้นโดยตรง
 - แต่ถ้ามาจากขั้นตอนก่อนหน้า จะ propagate ได้ จะต้องมี a หรือ b เป็น 1 อย่างน้อย 1 ตัว





Divide and Conquer

 
- สมการก่อนหน้า (s.29) ยากที่จะสร้างเป็น logic function ระดับ 32 บิต เนื่องจากที่ c31 สมการจะยาวมาก และ logic gate ที่ใช้ก็มีจำนวนมากตามไปด้วย เช่น $c31 = \dots + c0[p0..p30]$
- ดังนั้น เราจะใช้หลัก divide and conquer โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 4 บิต ภายใน 4 บิตก็จะมี propagation มากที่สุด ตามสมการ c4 เท่านั้น
- จากนั้นจะมีการสร้าง group-generate และ group-propagate ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มขึ้นมาแทน





P and G for 4-bit Blocks

- เราจะกำหนด P (เรียกเป็น super-propagate คือเป็น propagate ระดับบล็อก 4 บิต) และ G (เรียกเป็น super-generate โดยจะเป็น generate ระดับบล็อก 4 บิต)
- ดังนั้น
 - $P0 = p0.p1.p2.p3$
 - $G0 = g3 + g2.p3 + g1.p2.p3 + g0.p1.p2.p3$
- Carry สำหรับ 4 บล็อกแรกสามารถเขียนได้ดังนี้
 - $C1 = G0 + P0.c0$
 - $C2 = G1 + P1.G0 + P1.P0.c0$
 - $C3 = G2 + (P2.G1) + (P2.P1.G0) + (P2.P1.P0.c0)$
 - $C4 = G3 + (P3.G2) + (P3.P2.G1) + (P3.P2.P1.G0) + (P3.P2.P1.P0.c0)$
- การดำเนินการเช่นนี้ จะทำให้แต่ละ gate จะมี Input น้อยลง

 



Example

ADD	a	0001	1010	0011	0011
	b	1110	0101	1110	1011
	g	0000	0000	0010	0011
	p	1111	1111	1111	1011
	P	1	1	1	0
	G	0	0	1	0

C4 = 1

Generate signal = $a_i \cdot b_i$

Propagate signal = $a_i + b_i$

$P0 = p0 \cdot p1 \cdot p2 \cdot p3$


$G0 = g3 + g2 \cdot p3 + g1 \cdot p2 \cdot p3 + g0 \cdot p1 \cdot p2 \cdot p3$

$$C4 = G3 + (P3 \cdot G2) + (P3 \cdot P2 \cdot G1) + (P3 \cdot P2 \cdot P1 \cdot G0) + (P3 \cdot P2 \cdot P1 \cdot P0 \cdot c0)$$

Carry Look-Ahead Adder



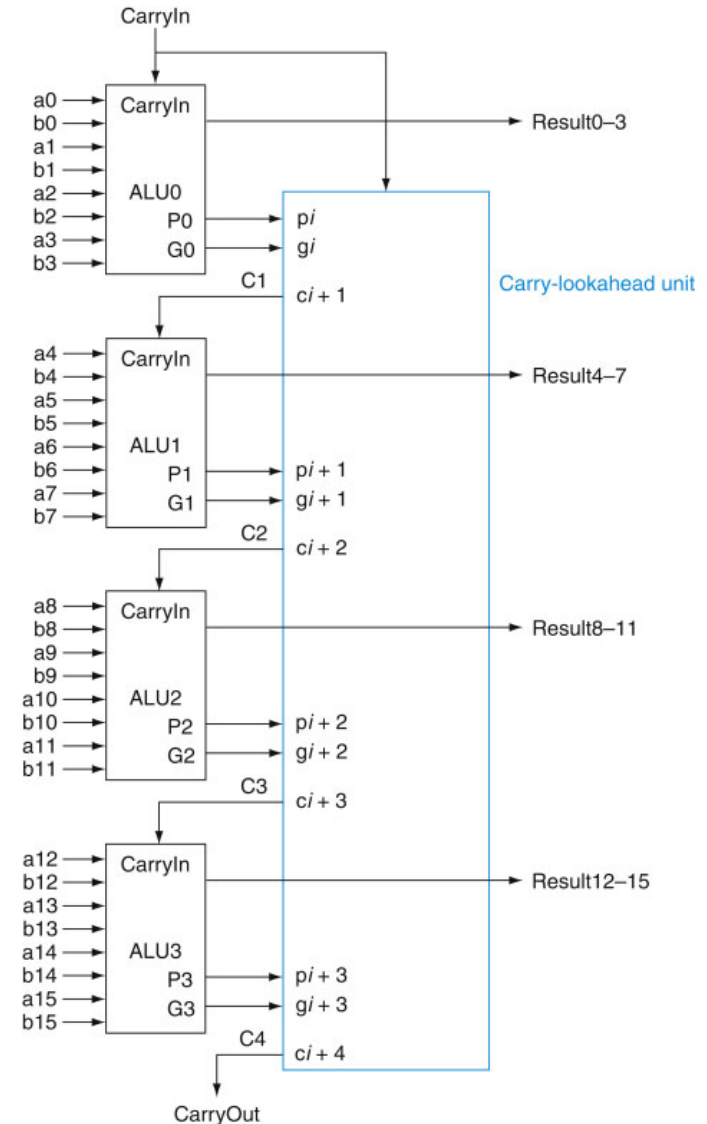- 16 bit Ripple-carry จะมี gate delay เท่ากับ 32 step
- 4-bit Carry Look-Ahead Adder มี gate delay เท่ากับ ?






Clocks

- ภายในไมโครโพรเซสเซอร์ จะมีวงจรจำนวนมาก ที่ทำงานไปพร้อมๆ กัน ถ้าแต่ละวงจร x รับ Input ที่เวลา TI_x และใช้เวลา TE_x ในการทำงานในลอจิกนั้น จากนั้นจึงได้ Output ที่เวลา TO_x จะทำอย่างไรให้วงจรแต่ละวงจรสามารถทำงานร่วมกันได้
- หลักคิดที่ผู้ออกแบบวงจรส่วนใหญ่ใช้ คือ ให้ทุกวงจรใช้สัญญาณนาฬิกา ร่วมกัน โดยสัญญาณนาฬิกามีหน้าที่บอกทุกๆ วงจร ว่าเมื่อใดจึงรับ Input เมื่อใดจึง Execute และเมื่อใดจึงให้ Output



Clock Terminology

 


$$4 \text{ GHz} = \text{clock speed} = \frac{1}{\text{cycle time}} = \frac{1}{250 \text{ ps}}.$$


Sequential Circuits



 - ที่ผ่านมากล่าวถึงเฉพาะวงจรแบบ Combination ซึ่ง Output จะขึ้นกับ Input โดยเมื่อ Input เปลี่ยนในเวลาไม่นาน Output ก็จะเปลี่ยนตาม (time = logic delay thru circuit) ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมเวลาที่แน่นอนได้



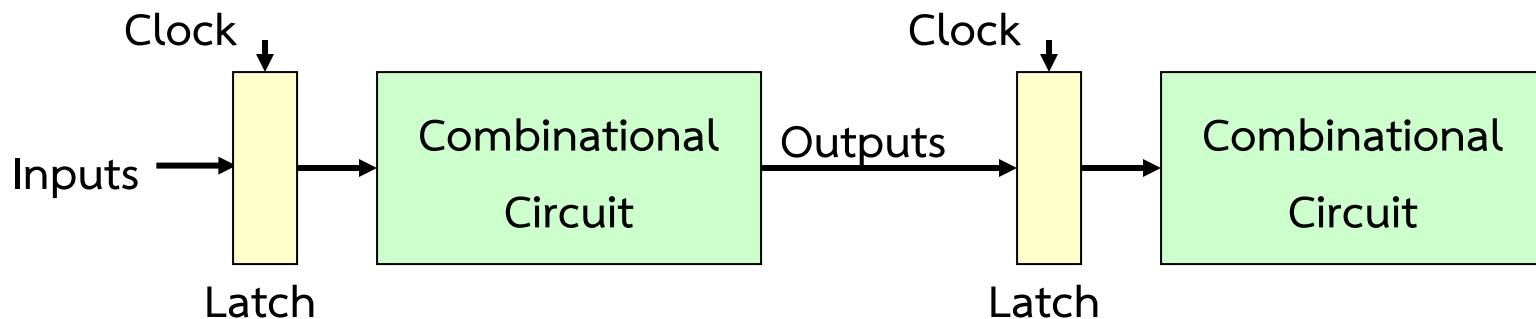
- หากเราต้องการใช้ clock ให้ทำงานคล้ายกับสัญญาณ start/stop เราจะเพิ่ม Latch เข้าไป โดย Latch จะเป็น Storage ที่เก็บสถานะ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลสถานะของ Input และ Output เอาไว้ได้ ตาม clock ที่กำหนด



Sequential Circuits



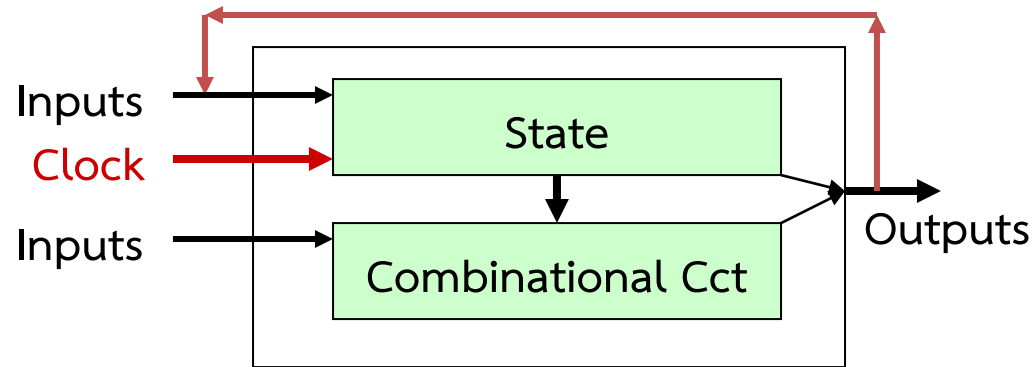- วงจร Sequential ประกอบด้วย วงจร Combination และ Storage
- เมื่อได้รับ clock ขอบขาขึ้นจะทำให้ storage เก็บ state สำหรับ Input เอาไว้




- โดยค่าจะไม่เปลี่ยนตลอดการทำงาน (จนกว่าจะได้รับ clock ขอบขาขึ้นอันใหม่)
- ดังนั้นวงจร Sequential จะทำงานตามจังหวะ (state) ที่กำหนดให้ รับ Input และ สร้าง Output
- ในบางกรณี Output อาจจะถูกนำมาป้อนกลับเข้ามาในวงจรอีกครั้งก็ได้



Designing a Latch


 
- ในการสร้าง Latch แบบที่ง่ายที่สุด คือ S-R Latch (Set / Reset Latch)
 - เมื่อ Set เป็น High ก็จะเก็บ 1
 - เมื่อ Reset เป็น High ก็จะเก็บ 0
 - ถ้า S และ R เป็น 0 ทั้งคู่ จะไม่เปลี่ยนแปลง
 - Note : เป็น High ทั้งคู่ไม่ได้





D Latch

  
- วงจร S-R Latch ในรูปที่แล้ว ไม่สามารถทำงานร่วมกับ clock ได้
- จึงปรับปรุงเป็น D Latch โดยมี Input คือ D (Data) และจะเก็บข้อมูลเมื่อได้รับสัญญาณ C (clock) เมื่อ C เป็น Low จะไม่มีการเปลี่ยน state



D Flip Flop



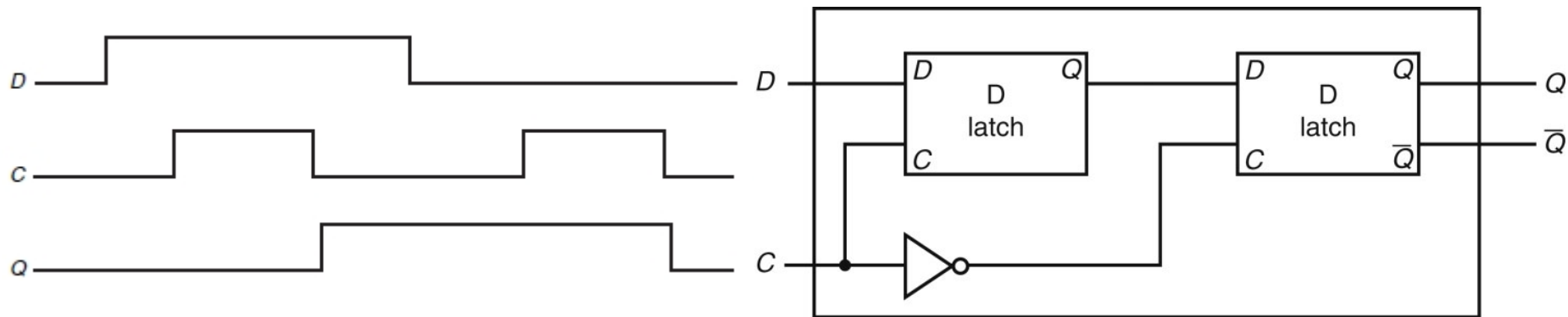
- คำนิยาม
 - Latch : Output สามารถเปลี่ยนแปลง เมื่อ clock เป็น High (Level)
 - Flip Flop : Output สามารถเปลี่ยนแปลง ที่ขอบของ clock (Edge)
- D Flip Flop จะใช้ D Latch 2 ตัว เพื่อให้ทำงานที่ขอบขาลง





Finite State Machine

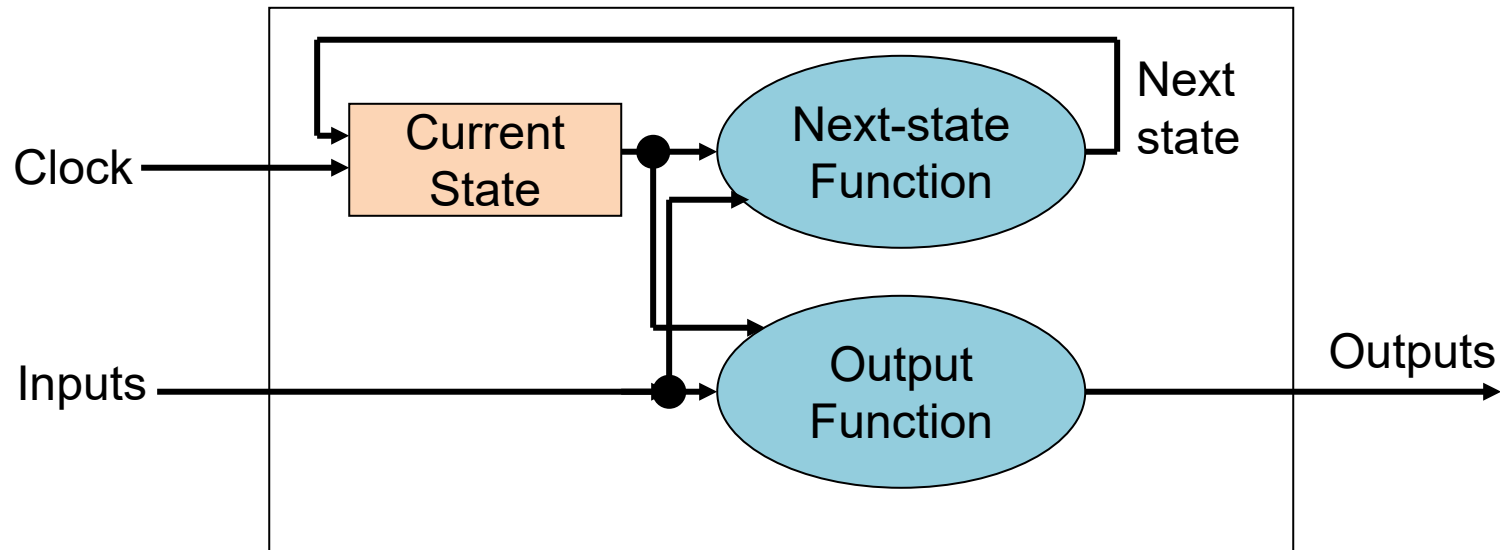
- เป็นวงจร Sequential ที่ทำงานตาม State Diagram (เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ Truth Table) จึงเรียกว่า Finite State Machine
- การเปลี่ยน State จะเกิดขึ้นจาก Input โดยมี clock เป็นตัวกำกับ





State Diagram

 - แต่ละ state แสดงโดยใช้วงกลม ภายในวงกลมจะเขียนค่าของ state ซึ่งจะเป็นค่าของ output ด้วย
- เส้นโค้งแสดงการเปลี่ยนไปยัง state อื่น (หรือกลับมาที่ state เดิม) เมื่อได้รับ input ค่าต่างๆ




This is a state diagram for ____?

3-bit Counter



 - ถ้าจะสร้างวงจรที่เก็บค่าและเพิ่มค่าขึ้นเรื่อยๆ ทุกๆ ขอบขาลงของ clock และเมื่อถึงค่าสูงสุด (ในที่นี้คือ 7) ให้กลับไปเป็น 0 ใหม่ จะเขียน state diagram อย่างไร?
 - จะมีกี่ state
 - จะต้องมีกี่ inputs





Traffic Light Controller

- กำหนดให้สี่แยกแห่งหนึ่ง มีไฟจราจรเพียงเขียวและแดง โดยมีแต่รถวิ่งตรงไป ไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เมื่อไฟด้าน **North-South** เขียว รถด้าน **North-South** จะไปได้ และเมื่อไฟด้าน **East-West** เขียว รถด้าน **East-West** จึงจะไปได้ ห้ามเป็นแดงทั้งคู่และเขียวทั้งคู่
- บนถนนจะติดตั้ง Sensor ตรวจจับว่ามีรถอยู่บนถนนหรือไม่ ทั้ง 4 ทิศทาง
- กำหนดให้ไฟเปลี่ยนทุกๆ 30 วินาที โดยไฟจะเปลี่ยนเมื่อมีรถมารอที่ด้านนั้นเท่านั้น
 - State diagram เป็นอย่างไร มีกี่ state
 - มีกี่ input
 - มีกี่ output

Traffic Light Controller



- State Transition Table


CurrState	InputEW	InputNS	NextState=Output
N	0	0	N
N	0	1	N
N	1	0	E
N	1	1	E
E	0	0	E
E	0	1	N
E	1	0	E
E	1	1	N

Traffic Light Controller



- State Diagram

CurrState	InputEW	InputNS	NextState =Output
N	0	0	N
N	0	1	N
N	1	0	E
N	1	1	E
E	0	0	E
E	0	1	N
E	1	0	E
E	1	1	N

 



For your attention